

## Оглавление

1. Реактивные двухполюсники.....	4
2. Определение параметров-коэффициентов простых и сложных.....	14
четырехполюсников .....	14
3. Характеристические параметры четырехполюсников .....	21
4. Рабочие параметры четырехполюсников .....	29
5. Амплитудный корректор .....	32
6. Электрические фильтры .....	43
7. Полиномиальные фильтры.....	52
8. Рекомендуемая литература.....	60

ЭБС ПШУТИИ